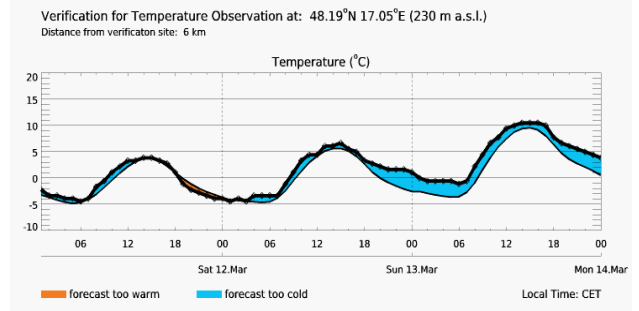



Analógový vs. Digitálny



VZORKOVANIE = SAMPLING


https://www.meteoblue.com/sk/po/C4%8Dacie/historyclimate/verificationsshort/bratislava_slovensk%3a1-republika_3060972

Analógový vs. Digitálny

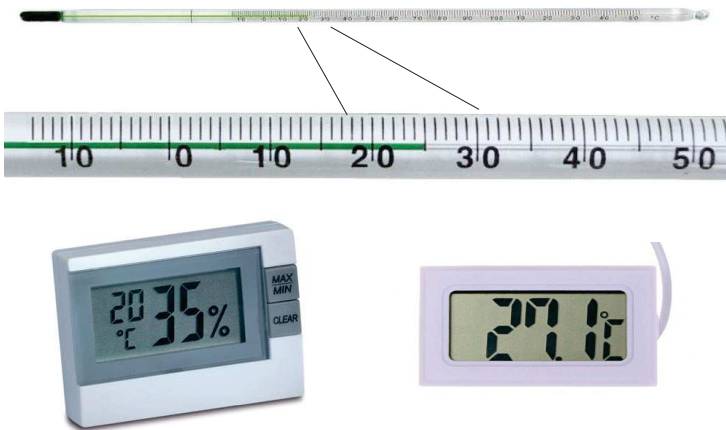

KVANTOVANIE = QUANTIZATION

Analógový vs. Digitálny

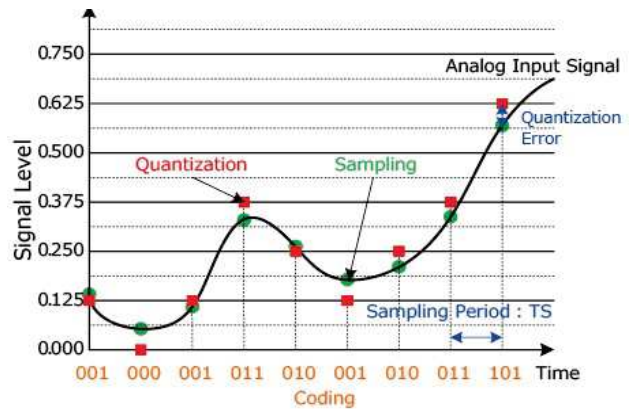

Vzorkovanie


Nyquist -- Shannon -- Kotel'nikov

$$x(t) \rightarrow x_0, x_1, x_2, \dots, x_n : x_k = x(kT)$$

kde T je perióda vzorkovania


$$f_s = \frac{1}{T}$$

$$f_s > 2 f_{max}$$

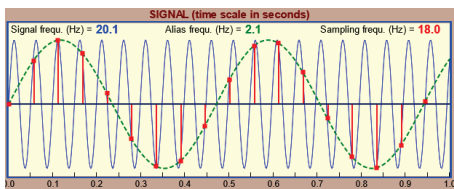


http://195.134.76.37/applets/AppletNyquist/App1_Nyquist2.html

Rekonštrukcia


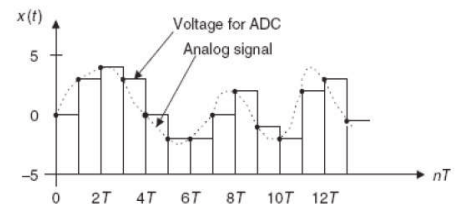


$$f_s > 2 f_{max}$$





Kvantovanie

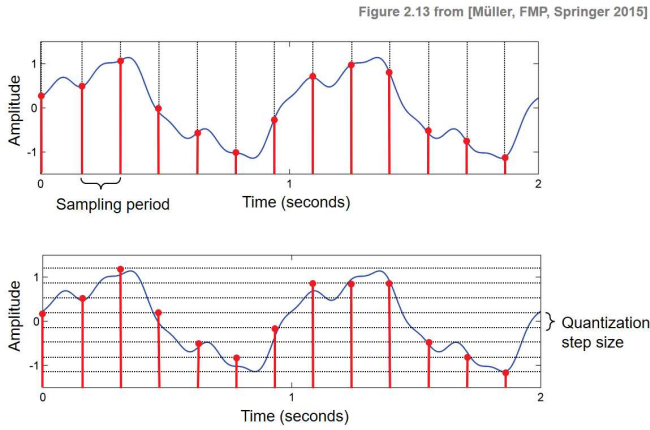


Kvantovanie

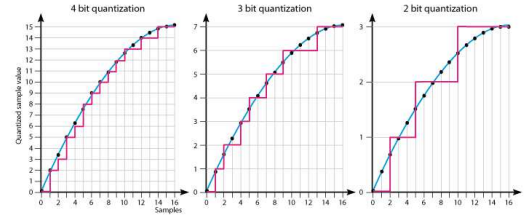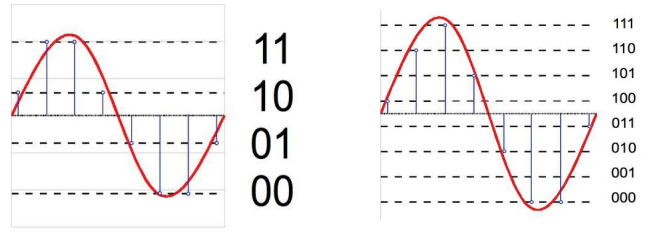

Sample & Hold

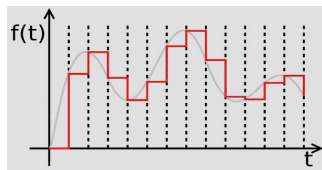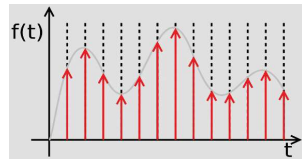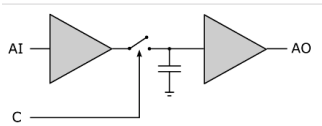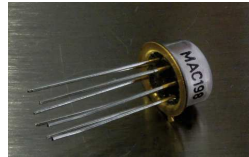



A/D prevodník I.

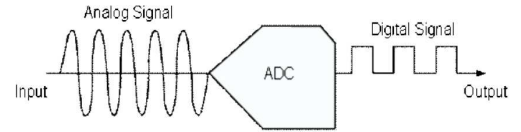


Electrical symbol [edit]




A/D prevodník

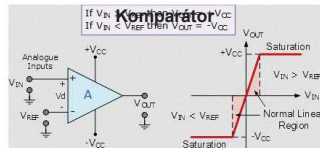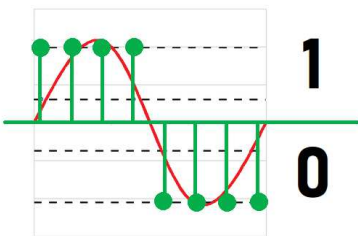


Paralelný A/D prevodník

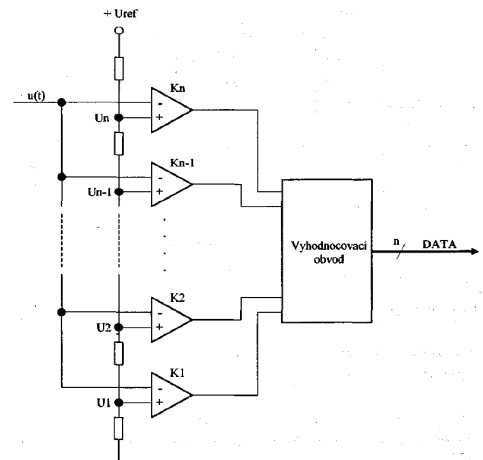

A/D prevodník

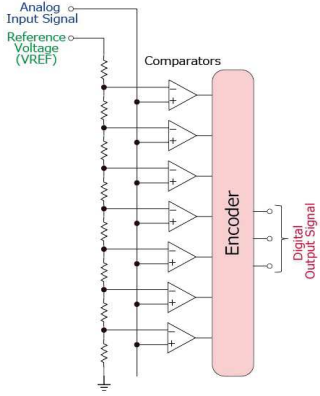



Integračný A/D prevodník

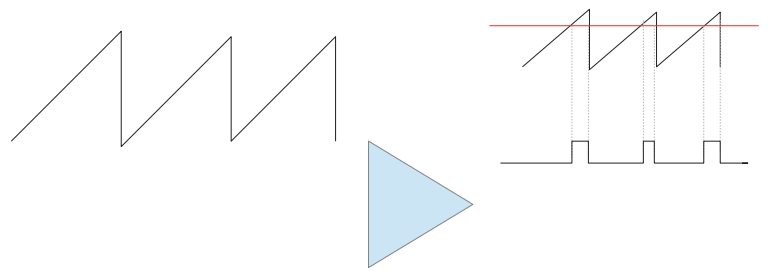



Integračný A/D prevodník

Integračný A/D prevodník

Single-Slope ADC Architecture

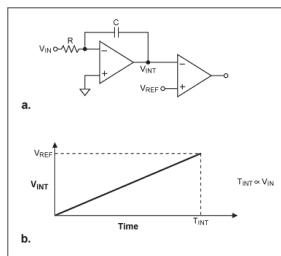
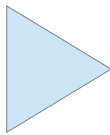


Dual-Slope ADC Architecture

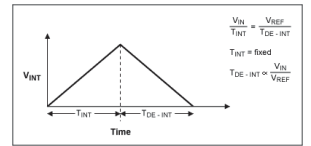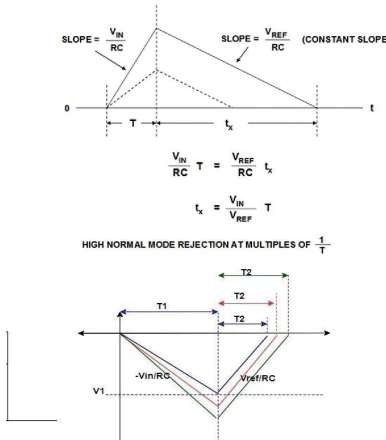


D/A prevodník

D/A prevodník

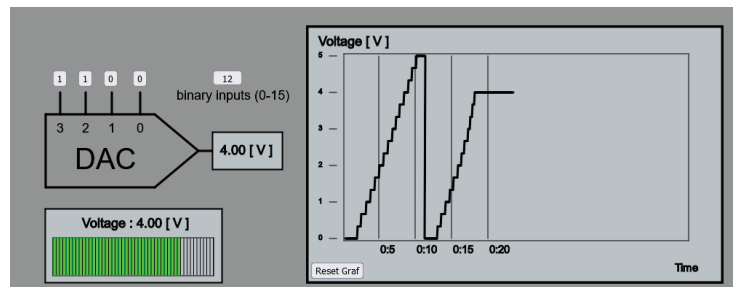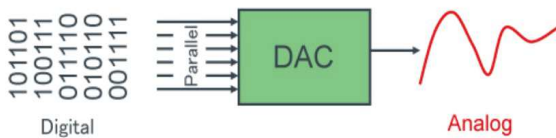


D/A převodník

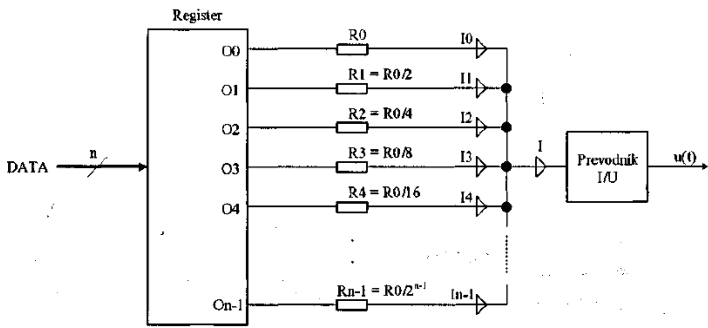


OBR. 51. D/A převodník s váhovými odporní

D/A převodník

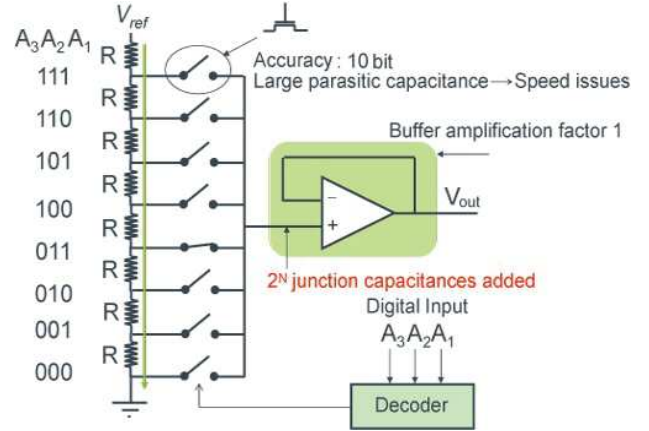

Sumátor



Summing Amplifier Circuit

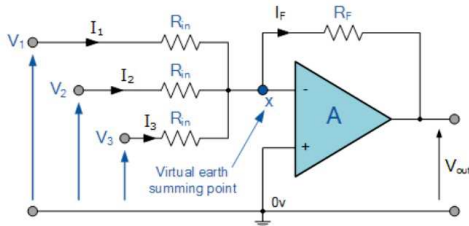


$$-V_{OUT} = V_1 \left(\frac{R_f}{R_1} \right) + V_2 \left(\frac{R_f}{R_2} \right) + V_3 \left(\frac{R_f}{R_3} \right) \dots \text{etc}$$

Sumátor


Digital to Analogue Converter

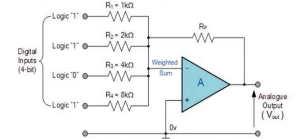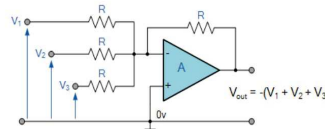

D/A převodník

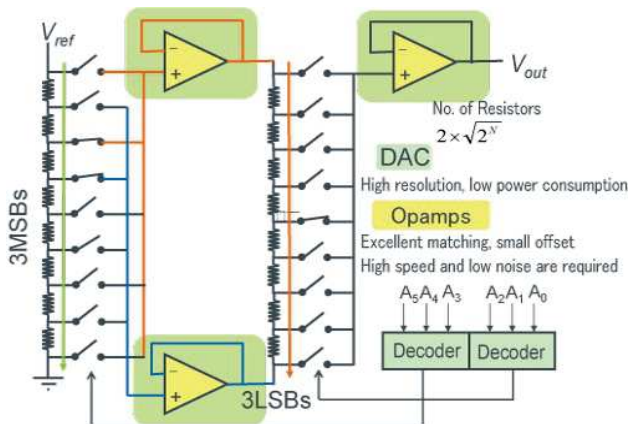

D/A převodník

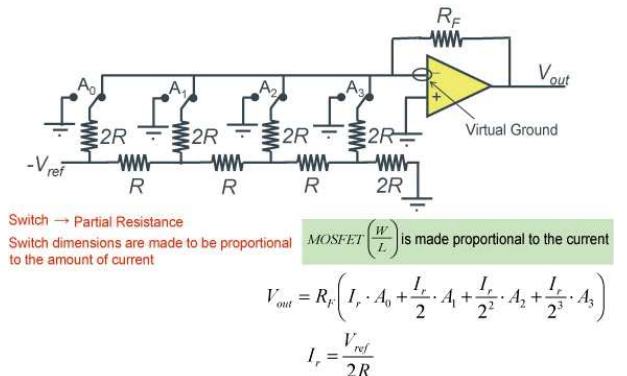


ALE! 16-bit audio -> R s presnosťou 1/(2^16), t.j. 1 : 65 536
Nakvalitnejšie komerčné R majú ±0,005%, čo zodpovedá 1 : 20 000 (iba ~14-bit)


K tomu ešte ten problém, že prúd pretekajúci cez R ho zahrieva a spôsobuje tak rádoovo vyššiu nepresnosť.

Preto sa používa oversampling až na MHz a PWM modulácia + RC filter, lebo 0 a 1 nepotrebuje presné rezistory...


A/D prevodník II.

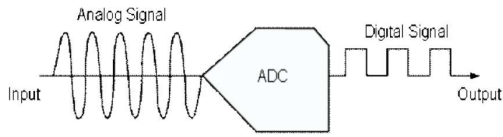

Electrical symbol [edit]

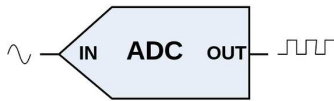


A/D prevodník

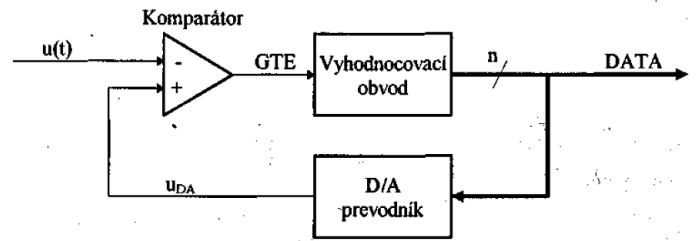


OBR. 49. A/D prevodník s postupným prevodom


A/D prevodník

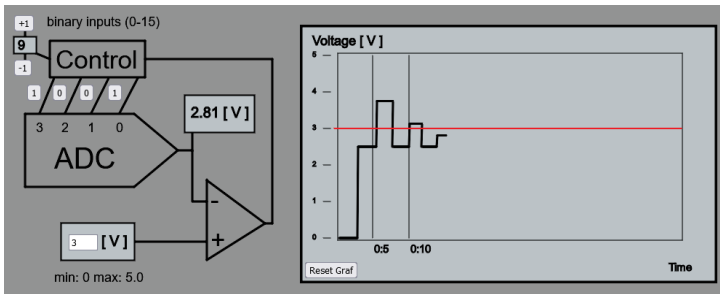
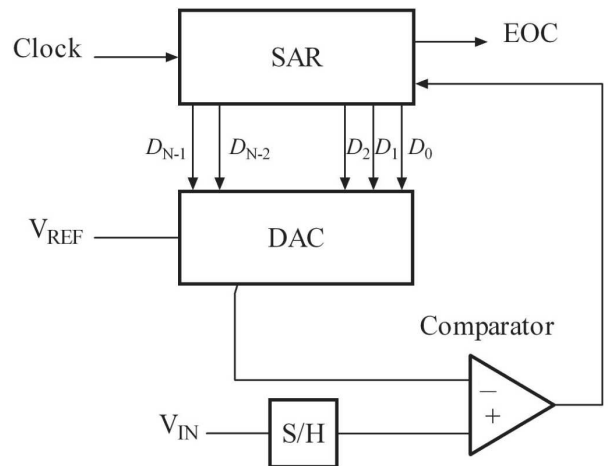
<https://senzor.robotika.sk/mmp/anim/sac.html>




A/D prevodník

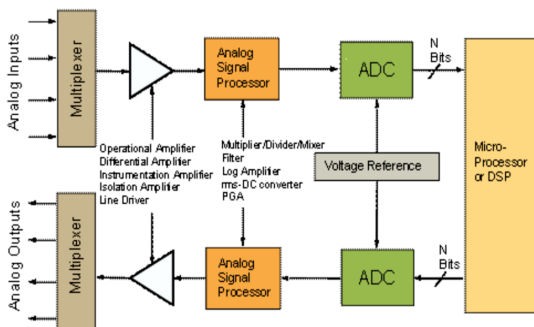




Referenčné napätie

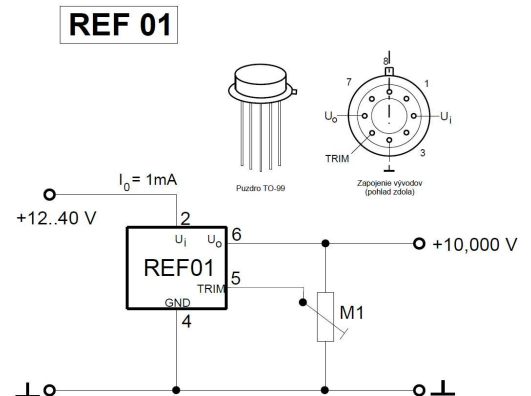2.1.2 Trojsvorkový zdroj referenčného napätia REF-01




Filter

Ideal Filter Response Curves

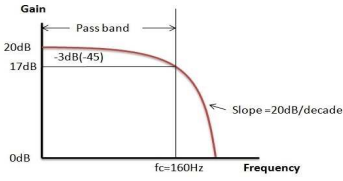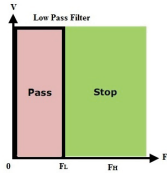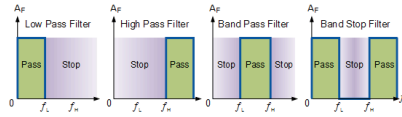


Filter

RC Low Pass Filter Circuit

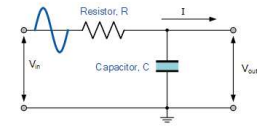


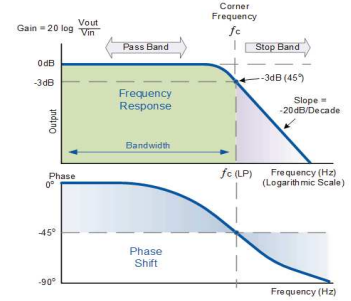Frequency Response of a 1st-order Low Pass Filter




Filter



Inverting Operational Amplifier Circuit

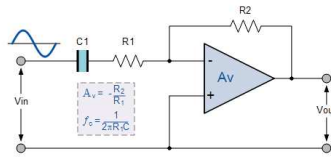


Frequency Response Curve

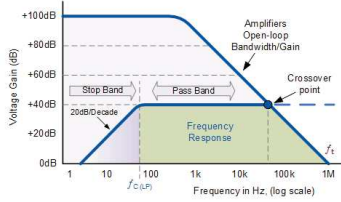


Multiplexer

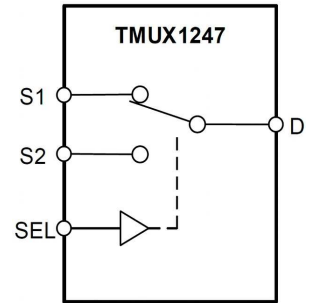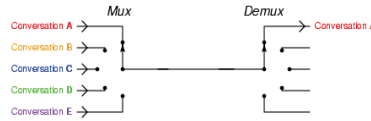


Multiplexer

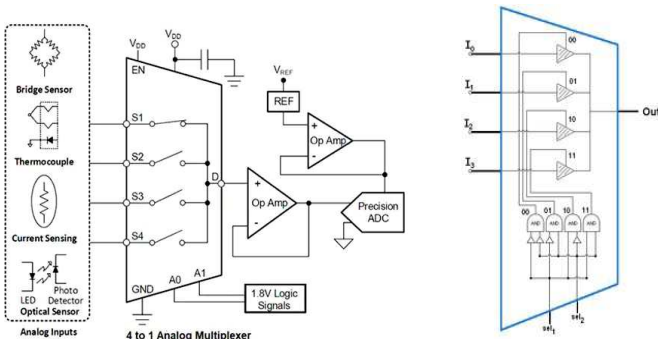

Multiplexer

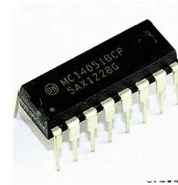

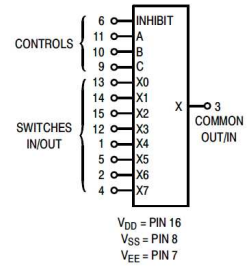
MC14051B 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer



ON Resistance	R_{on}	5.0	$\Delta V_{switch} \leq 500 \text{ mV}$ (Note 3) $V_{in} = V_{IL}$ or V_{IH} (Control), and $V_{in} = 0$ to V_{DD} (Switch)	-	800	-	250	1050	-	1200	Ω
		10		-	400	-	120	500	-	520	
		15		-	220	-	80	280	-	300	



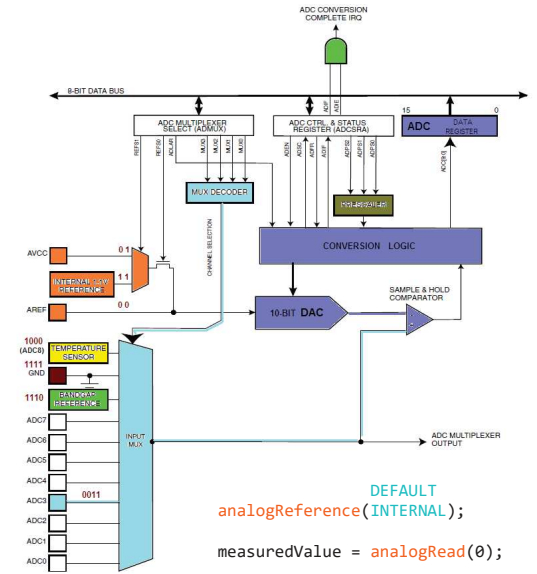Teraz už poznáme všetky základné bloky, ktoré sa nachádzajú v tom ADC ktorý je implementovaný v ATmega328P



```
DEFAULT
analogReference(INTERNAL);
measuredValue = analogRead(0);
```