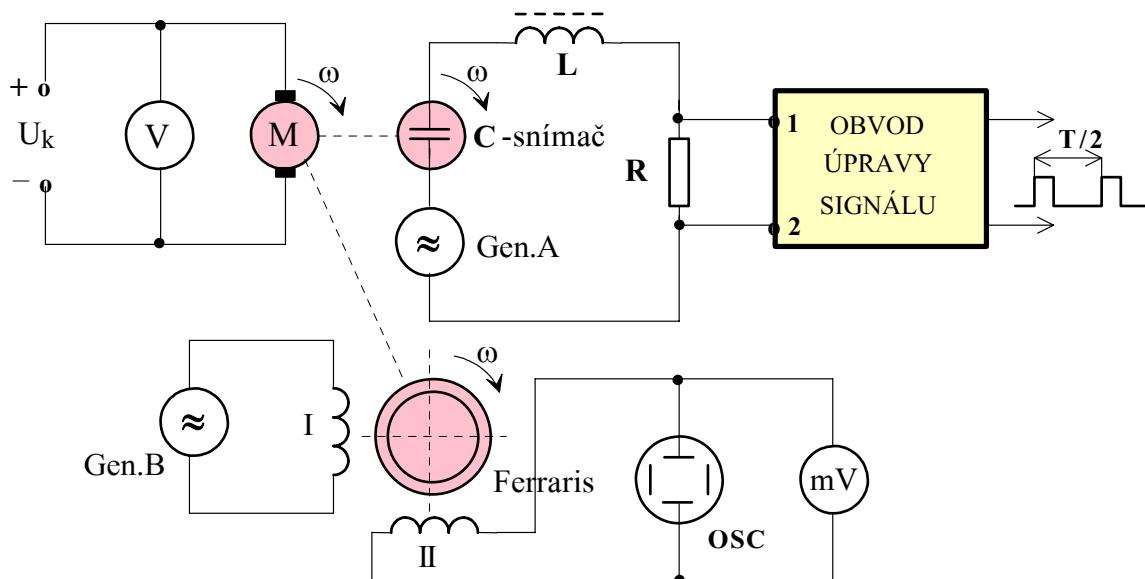


INDUKČNÝ TACHOGENERÁTOR, KAPACITNÝ SNÍMAČ OTÁČOK

(Vyhodnotenie malých kapacít)

Úloha : Zmerajte otáčkovú charakteristiku jednosmerného motora $n = f(U_k)$ a prevodovú charakteristiku tachogenerátora.



Princíp činnosti :

Kapacitný snímač tvorí s cievkou L (cca $200 \mu\text{H}$) sériový rezonančný obvod, napájaný rez. frekvenciou (pri hodnote C_{\max}) z generátora A. Zmenou C sa mení impedancia rez. obvodu, čo spôsobuje zmenu amplitúdy na R. Dostávame amplitúdovo modulovaný signál, kde "obálka" charakterizuje otáčky. V obvode úpravy signálu získame impulzy úrovne TTL, kde vzdialenosť (čas) medzi dvomi impulzmi znamená $1/2$ otáčky.

Indukčný tachogenerátor s bubienkom (Ferraris) má dve sústavy cievok, priestorovo posunutých o 90° . Jedna sa napája striedavým signálom. Ak rotor stojí, na druhej sústave cievok nemáme žiadny výstupný signál. Pri otáčaní rotora (bubienka) vzniká výstupné napätie s rovnakou frekvenciou, ako je napájacia a amplitúda závisí od otáčok.

Meranie

C snímač :

- použijeme hodnoty zistené na výpočtovom cvičení (C_{\max}, f_{rez})
- f_{rez} z generátora A treba aplikovať na zariadení (pri C_{\max}) a doladiť rezonanciu
- roztočením sústavy získame modulačnú obálku, na osciloskopе kontrolujeme, aby nemala dve maximá (veľká f_{rez}), amplitúdu z generátora A nastavíme tak, aby výstupné TTL impulzy mali vhodný tvar (šírku a hrany). Body zapojenia postupne kontrolujeme osciloskopom
- osciloskopom určíme $T/2$ otáčky, z toho výpočtom ot/min

Tachogenerátor:

- jednu sekciu (fázu) tachogenerátora napájame frekvenciou z generátora B

- zistíme optimálnu napájaciu frekvenciu, kedy je maximálny výstup
- výstup z druhej sekcie (fázy) meriame osciloskopom a multimetrom (nf voltmetrom)

Zmenou U_k meníme otáčky a zmeriame dané závislosti

P O Z O R!

**Otáčky zvyšujte maximálne na cca 4000 ot/min , čomu zodpovedá
 $T/2 = 7,5 \text{ ms}$ a napätie kotvy U_k cca 3,5 V !**

Vyhodnotenie :

$$\begin{array}{l} f_{\text{rez}} = \\ f_{\text{Gen A}} = \\ f_{\text{Gen B}} = \end{array} \quad \begin{array}{l} U_{\text{Gen A ss}} = \\ U_{\text{Gen B ss}} = \end{array} \quad \begin{array}{l} C_{\max} = \end{array}$$

U_k [V]									
$T/2$ [ms]									
T [ms]									
n [ot/s]									
n [ot/min]									
U_T [mV]									

Nakreslite grafické vyjadrenia :

