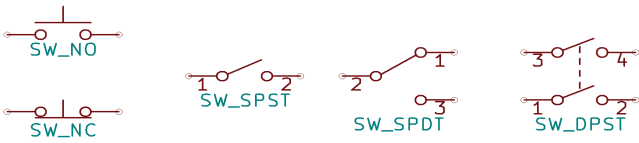


# Spínač




Source: Wikipedia

# Spínač




# Spínač

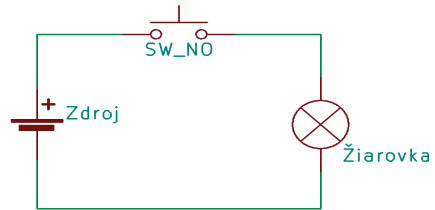

Tabuľka


Rovnica:

# Spínač


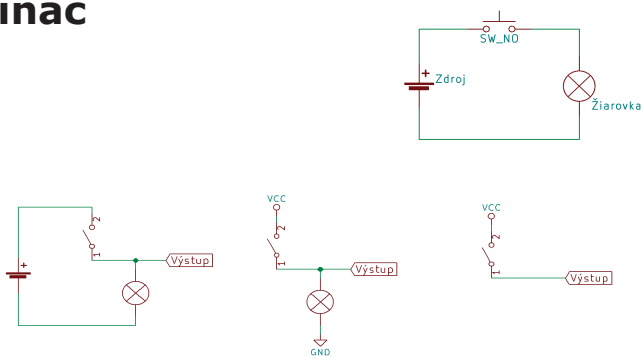


# Logický súčet viac premenných


# OR

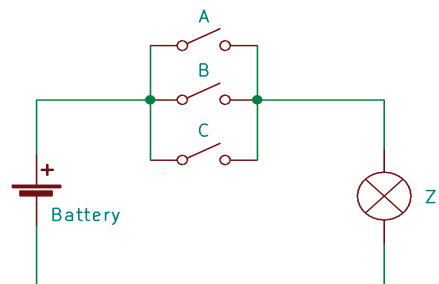

# Relé

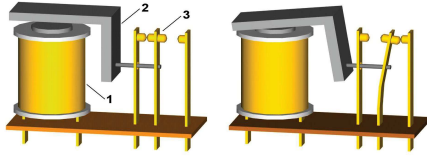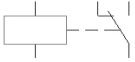

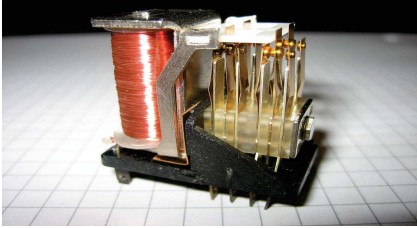1. Cievka (coil)
2. Kotva (armature)
3. Kontakt (contact)



Source: Wikipedia



Koľkokrát môže relé zopnúť kým sa pokazí?

# Panasonic ideas for life



## MINI-ISO AUTOMOTIVE RELAY CB RELAYS

### FEATURES

- This relay has an Mini-ISO (International Organization for Standardization) terminal arrangement.
  - Relay is compact and high capacity (40 A).
- Compact form factor realized with space saving 22 x 26 mm 866 x 1.024 inch small base area thanks to integrated bobbin and base construction. Features high switching capacity of 40 A.

### TYPICAL APPLICATIONS

- Automobiles  
Headlights, Cell motors, Air conditioners, ABS, EPS, etc.
- Construction equipment
- Agricultural equipment, Conveyor, etc.

characteristics	Vibration resistance	Functional Destructive	10 Hz to 500 Hz, Min. 44.1m/s <sup>2</sup> (4.5G)
Expected life	Electrical (at nominal switching capacity)		10 Hz to 2,000 Hz, Min. 44.1m/s <sup>2</sup> (4.5G) Time of vibration for each direction: X, Y, Z direction: 4 hours
	Mechanical		Flux-resistant type: Min. 10 <sup>6</sup> Sealed type: Min. 5 · 10 <sup>4</sup> (Operating frequency: 2s ON, 2s OFF) Min. 10 <sup>4</sup> (at 120 cpm)
Conditions for operation, transport and storage	Standard type: Ambient temperature: -40 to +85°C -40 to +185°F Humidity: 5 to 85% R.H. (Not freezing and condensing at low temperature)		

# Claude Elwood Shannon



\* 30. apríla 1916, Michigan  
† 24. február 2001, Massachusetts

– profesor na MIT

Kybernetika, Teória informácie, Entropia



Symbolická analýza zmeny a spínacie obvody

Bell Labs Inc. - reléová logika

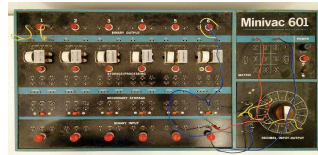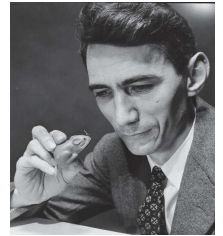


Source: Wikipedia, <http://cyberneticzoo.com>

# Theseus: Maze-Solving Mouse (1952)

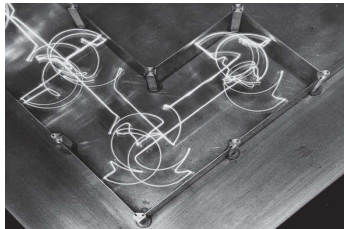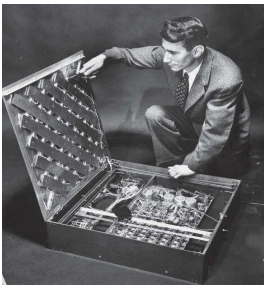


Source: <http://cyberneticzoo.com>

# Elektrónka

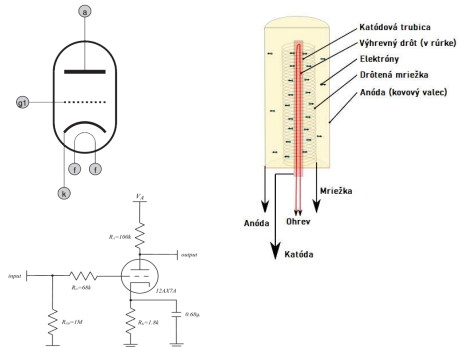


Source: Wikipedia

# Elektrónka

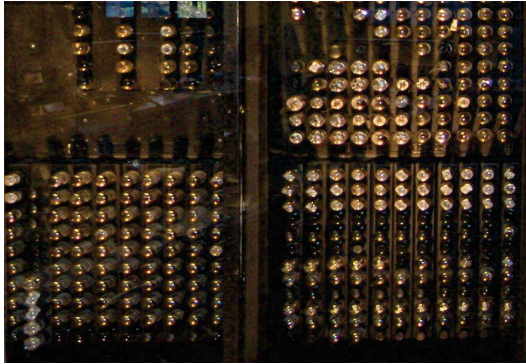

**ENIAC**  
 - r. 1946  
 - 17,468 elektróniek  
 - P = 150 kW  
 - m = 27 000 kg  
 - 2,4 × 0,9 × 30 m  
 - \$487,000  
 (ekv. 2016: \$6,740,000)



Source: Wikipedia

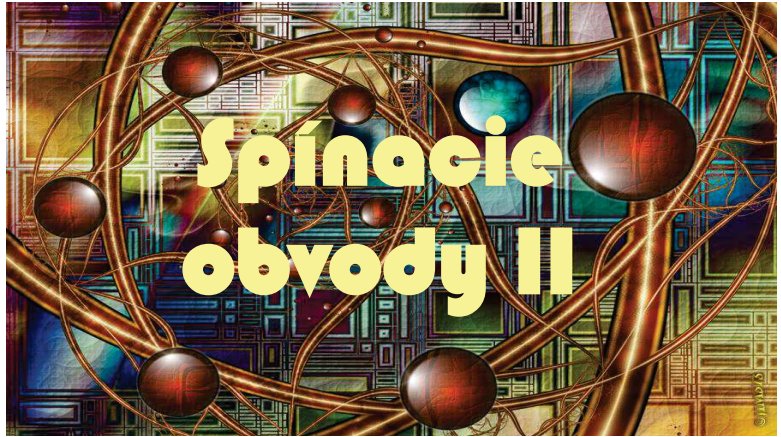

# micro:bit 2

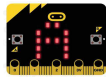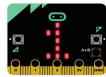
## Úlohy na cvičenie:

- \* Naprogramujte hru kameň, papier, nožnice
- \* Naprogramujte aspoň dve rozličné logické funkcie premenných A a B



- \* Naprogramujte tester reakčnej doby


# Tranzistor

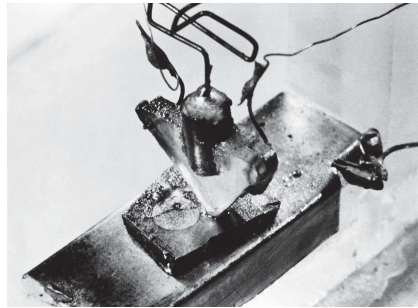

**Bell Labs**  
 John Bardeen, Walter Brattain, a William Shockley  
 Nobelova cena 1956

Source: Wikipedia

# Tranzistor

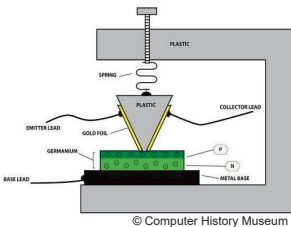


© Computer History Museum




Source: Wikipedia

# Tranzistor

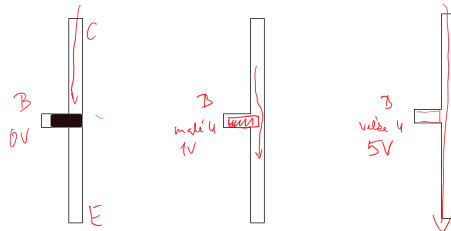


1939: William Shockley (AT&T's Bell Labs) myšlienka náhrady elektróniek  
 1947: Shockley -> John Bardeen and Walter Brattain prvý reálny tranzistorový zosilňovač  
 1956: Nobelova cena pre všetkých troch

# Tranzistor bipolárny

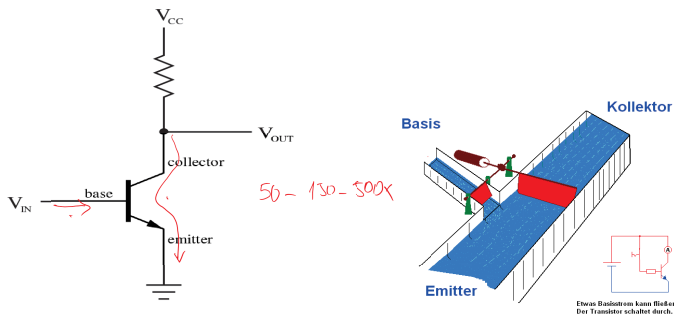


# Tranzistor

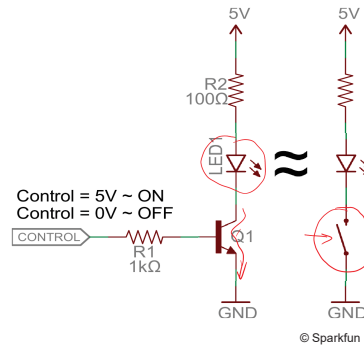
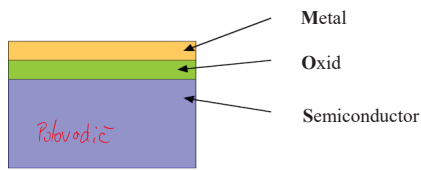
# Tranzistor unipolárny


Súčasné počítače využívajú unipolárne tranzistory  
FET – Field Effect Transistor




Metal Oxid Semiconductor (MOS)
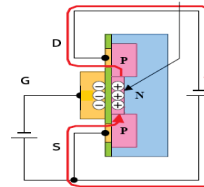
# PMOS (MOS tranzistor s kanálom P)

- historicky najstaršia technológia;
- nevýhody: nízka rýchlosť a zlá zlučiteľnosť s TTL obvodymi




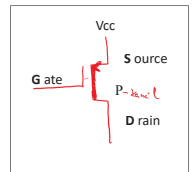Náhrada: NMOS (MOS tranzistor s kanálom N).




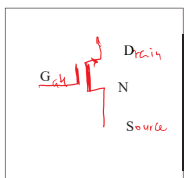
# Technológia NMOS

- + rýchlejšie,
- + zlučiteľné s TTL
- Nevýhody: „straty“




Náhrada: CMOS

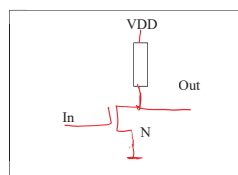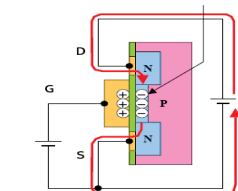
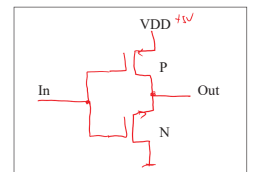
# Technológia CMOS (Complementary MOS)

- Výhody:
- minimalizované straty
- zlučiteľné s TTL





Logické úrovne:

log. 0 = 0.0V až 0.3 \* VDD. Ak VDD = 5.0V (0.0 až 1.5V)  
log. 1 = 0.7 \* VDD až VDD. Ak VDD = 5.0V (3.5 až 5.0V)

- Okrem VDD = 5.0V sa používa aj VDD = 3.3V a VDD = 2.9V





# Totem pole

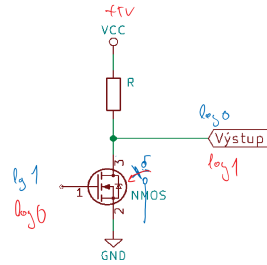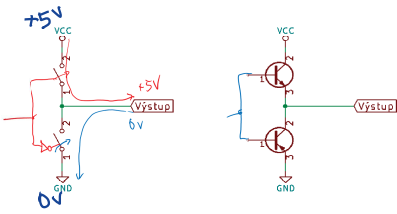

- a) Tranzistor zopnutý (1) na výstupu log. 0
- b) Tranzistor rozopnutý (0) na výstupu log. 1


$U_{in}$	$U_{výstup}$
0	1
1	0

# Integrovaný obvod

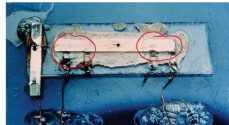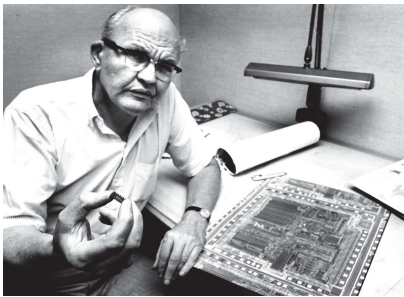

12. 9. 1958  
Americký fyzik Jack Kilby  
vytvoril prvý integrovaný  
obvod na jedinom čípe  
2000 - Nobel Prize in  
physics

# Integrovaný obvod

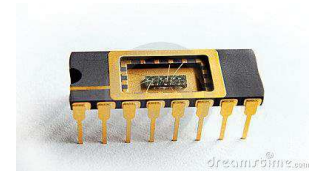


Name	Signification	Year	Transistors number <sup>[47]</sup>	Logic gates number <sup>[48]</sup>
SSI	small-scale integration	1964	1 to 10	1 to 12
MSI	medium-scale integration	1968	10 to 500	13 to 99
LSI	large-scale integration	1971	500 to 20,000	100 to 9,999
VLSI	very large-scale integration	1980	20,000 to 1,000,000	10,000 to 99,999
ULSI	ultra-large-scale integration	1984	1,000,000 and more	100,000 and more
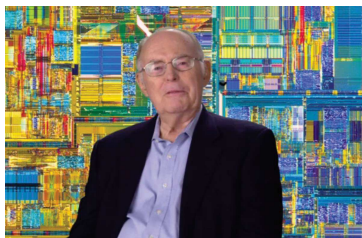
# Moorov zákon

Gordon Moore


spoluzakladateľ firm Intel  
a Fairchild Semiconductor




Moore's law is the observation:

The number of transistors in a dense integrated circuit **doubles**  
approximately every **two years** (1965)

# Moorov zákon

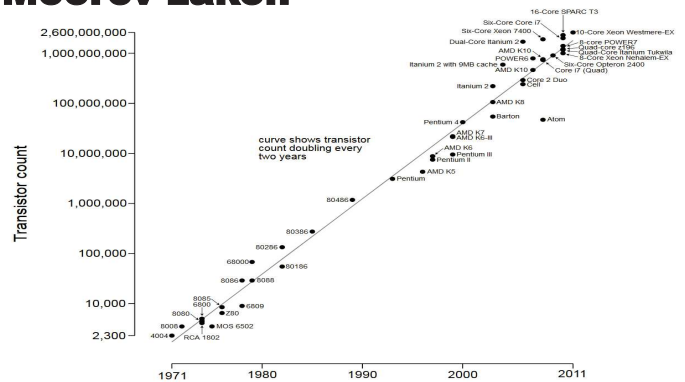

# 120 Years of Moore's Law

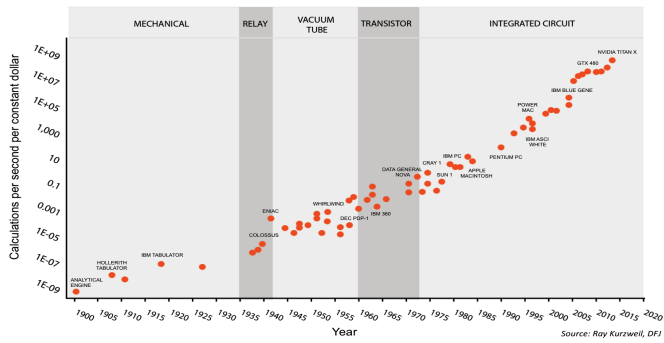

Ak by sa automobilový priemysel rozvíjal rovnako ako počítačový, aká by bola rýchlosť dnešných áut?

## Moorov zákon

Ak by sa rovnako rozvíjal automobilový priemysel:

300 000 km/h

850 000 km / liter

0,04 \$ / ks



## 7400


TTL (Transistor-Transistor-Logic)

Integrovaný obvod 4x 2-vst. NAND


Technológia SSI – obsahuje cca 16 tranzistorov a ďalšie súčiastky

Cena cca 0,30 \$ ale bola aj 22\$ r. 1965

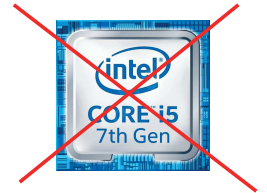Nie Intel Core i5-7400 Quad-Core, 3,0 GHz (65 W), TurboBoost 3,5 GHz, Intel HD Graphics 630 (1000 MHz), 6 MB L3 cache, socket 1151, Kaby lake 14 nm  
182.- USD Tranzistorov: 750 000 000



## SN7400

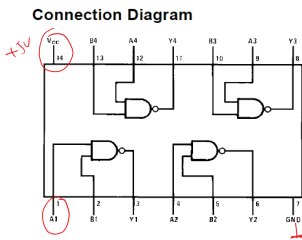


Function Table



$Y = \overline{AB}$

Inputs		Output
A	B	Y
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

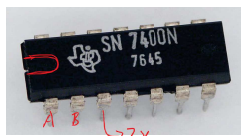H – HIGH Logic Level  
L – LOW Logic Level



## SN7400

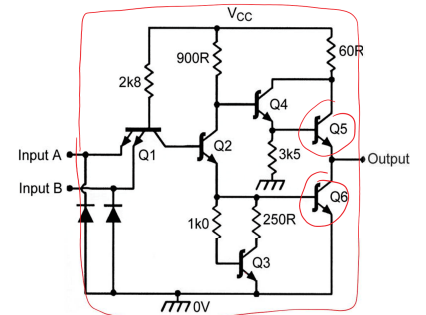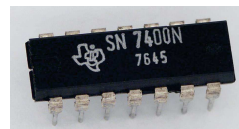

Vnútročné zapojenie jedného NAND hradla

**Absolute Maximum Ratings** (Note 1)

Supply Voltage  
 Input Voltage  
 Operating Free Air Temperature Range  
 Storage Temperature Range

Note 1: The "Absolute Maximum Ratings" are those values beyond which the safety of the device cannot be guaranteed. The device should not be operated at these limits. The parametric values defined in the Electrical Characteristics tables are not guaranteed at the absolute maximum ratings. The "Recommended Operating Conditions" table will define the conditions for actual device operation.

**Recommended Operating Conditions**

Symbol      Parameter      Min      Nom      Max      Units

V<sub>CC</sub>      Supply Voltage      4.75      5      5.25      V

V<sub>IH</sub>      HIGH Level Input Voltage      2                V

V<sub>IL</sub>      LOW Level Input Voltage                0.8      V

I<sub>O1</sub>      HIGH Level Output Current                0.4      mA

I<sub>O2</sub>      LOW Level Output Current                8      mA

T<sub>A</sub>      Free Air Operating Temperature      0           70      °C

**Electrical Characteristics**  
 over recommended operating free air temperature range (unless otherwise noted)

Symbol      Parameter      Conditions      Min      TYP (Note 2)      Max      Units

V<sub>I</sub>      Input Clamp Voltage      V<sub>CC</sub> = Min, I<sub>I</sub> = -18 mA                -1.5      V

V<sub>O1</sub>      HIGH Level Output Voltage      V<sub>CC</sub> = Min, I<sub>O1</sub> = Max, V<sub>I</sub> = Max      2.7      3.4      V

V<sub>O2</sub>      LOW Level Output Voltage      V<sub>CC</sub> = Min, I<sub>O2</sub> = Max, V<sub>I</sub> = Min           0.35      0.5      V


I<sub>I</sub>      Input Current @ Max Input Voltage      V<sub>CC</sub> = Max, V<sub>I</sub> = 7V                0.1      mA

I<sub>IH</sub>      HIGH Level Input Current      V<sub>CC</sub> = Max, V<sub>I</sub> = 2.7V                20      μA


I<sub>IL</sub>      LOW Level Input Current      V<sub>CC</sub> = Max, V<sub>I</sub> = 0.4V                -0.36      mA

I<sub>OS</sub>      Short Circuit Output Current      V<sub>CC</sub> = Max (Note 3)      -20           -100      mA

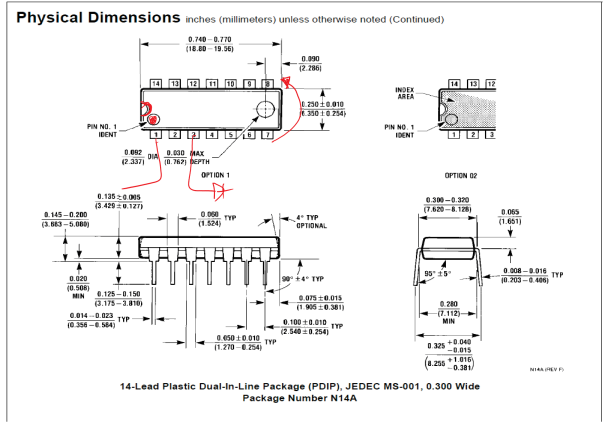
I<sub>CC1</sub>      Supply Current with Outputs HIGH      V<sub>CC</sub> = Max           0.8      1.6      mA



**Časové diagramy**

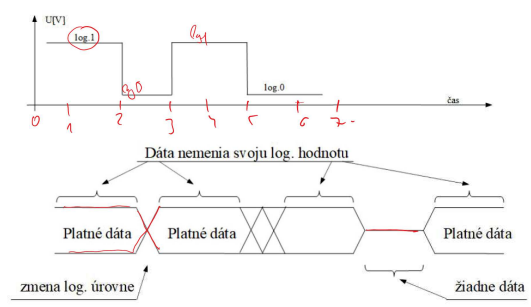



**Oneskorenie**

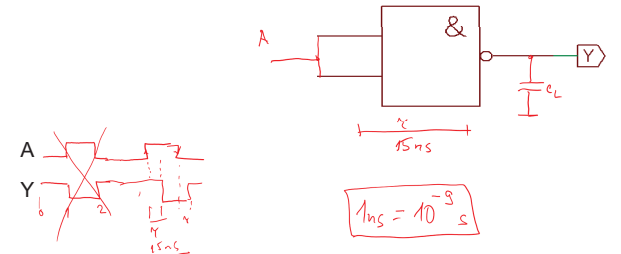


**Switching Characteristics**  
 at V<sub>CC</sub> = 5V and T<sub>A</sub> = 25°C

Symbol	Parameter	R <sub>L</sub> = 2 kΩ				Units
		C <sub>L</sub> = 15 pF		C <sub>L</sub> = 50 pF		
		Min	Max	Min	Max	
t <sub>PLH</sub>	Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level Output	3	10	4	15	ns
t <sub>PLL</sub>	Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level Output	3	10	4	15	ns


**Oneskorenie**

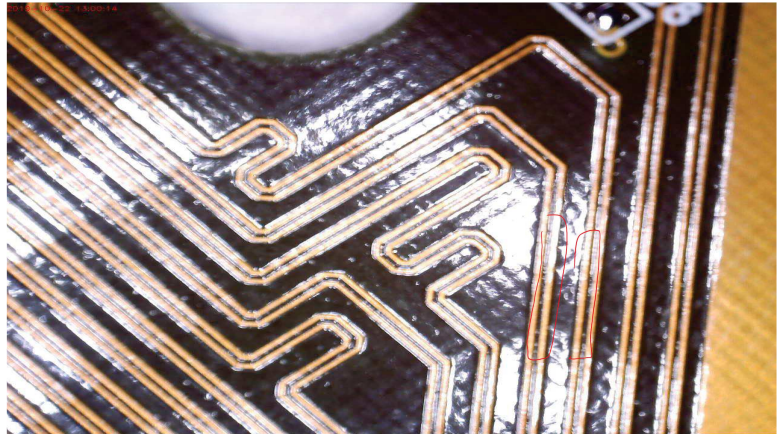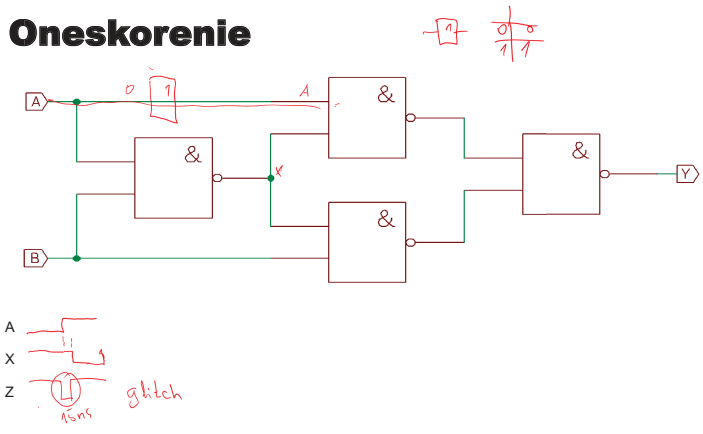


## Zbernice – obojsmerný V/V

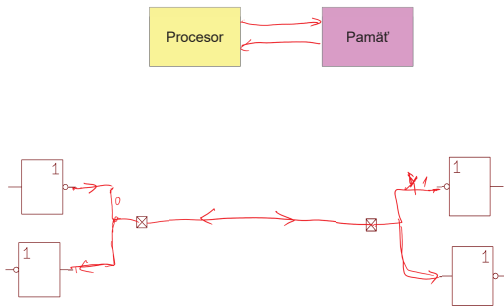


## Zbernice – obojsmerný V/V

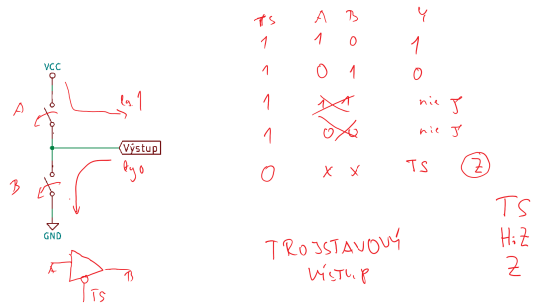


## Zbernice – trojstavový výstup

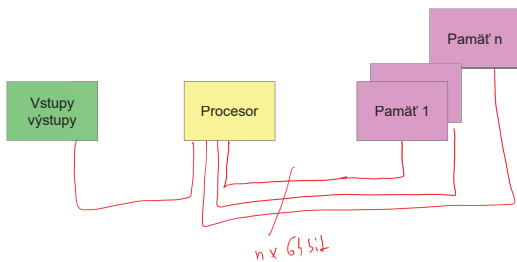


## Zbernice – trojstavový výstup

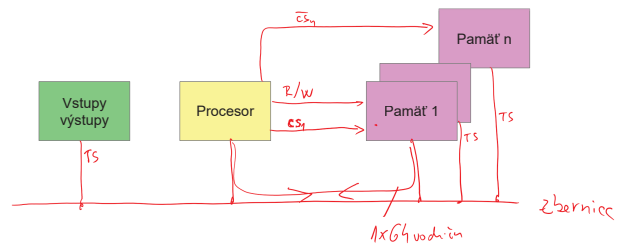

## Spájanie vstupov a výstupov



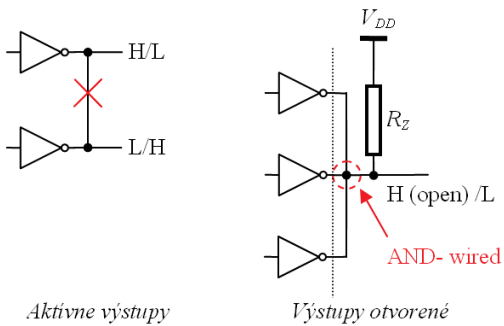


## Zbernice – trojstavový výstup

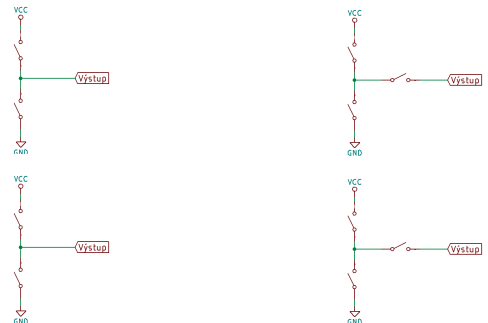




# Zbernice

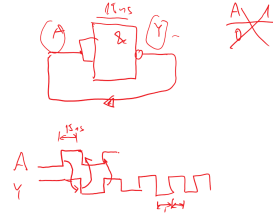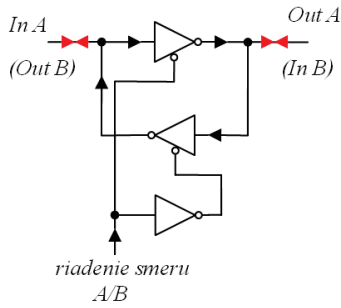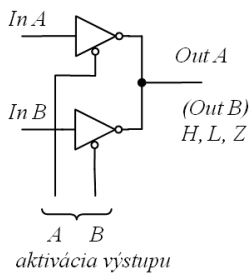


...

Všetchny tři stavy

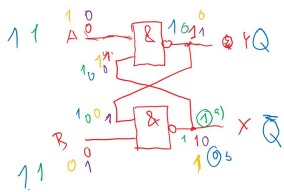

RESET	SET	$\bar{Q}$	Q	
A	B	X	Y	
0	0	1	1	Zakázaný stav
0	1	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	1	
1	1	0	1	

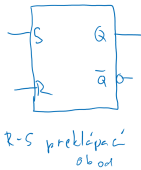

Flip-Flop

slido  
#ZPOC

Otázky?

Ohodnoťte dnešnú prednášku, prosím.



# Zhrnutie

- Číslcová logika (0,1, De Morganove pravidlá)
- Logické členy (NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR)
- Opis logických obvodov (schéma, tabuľka, rovnica, K-mapa)
- Analýza (schéma, tabuľka, rovnica)
- Syntéza (schéma, tabuľka, rovnica), simulácia a realizácia
- Spínacie prvky (relé, tranzistor, TTL obvody)

# Chcem vedieť viac...

John F. WAKERLY:  
**Digital design.**  
Stanford University : Prentice Hall, 2006.

Jean-Michel BERNARD, Jean HUGON  
a Robert Le Corvec:  
**Od logických obvodů k mikroprocesorům.**  
SNTL : Praha, 1982

