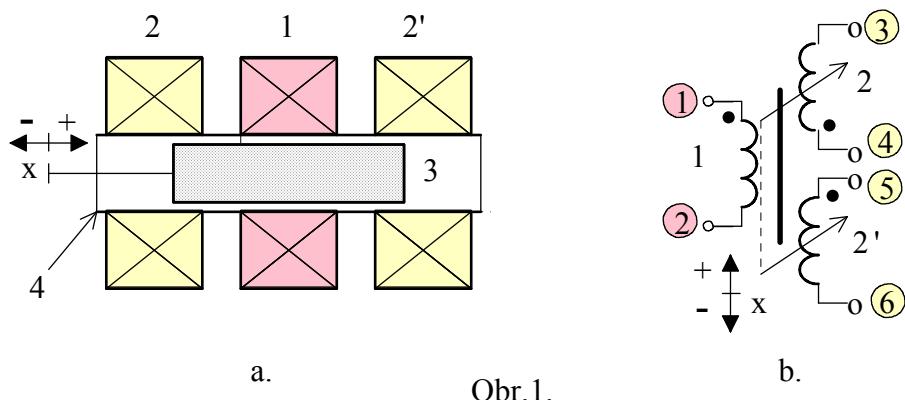


TRANSFORMÁTOROVÝ SNÍMAČ POLOHY.

(LVDT - Linear Variable Differential Transformer)


Úloha: Ovrite činnosť priemyselne vyrábaného transformátorového snímača polohy.

Popis snímača: Vinutia z drôtu sú na kostričke 4. Pohyblivé jadro 3 z feromagnetika mení magnetickú väzbu medzi cievkami 1-2 a 1-2'. Snímač má tri cievky (6 vývodov), vyvedených samostatne - možná variabilita, obr.1.



Obr.1.

Pre väčšie výchylinky sa mení plocha vzduchovej medzery magnetického obvodu. Systém je diferenciálny, teda napäcia, alebo magnetické toky pôsobia proti sebe, aby sa v strednej polohe vyrušili. Možné prípady sú na obr.2.

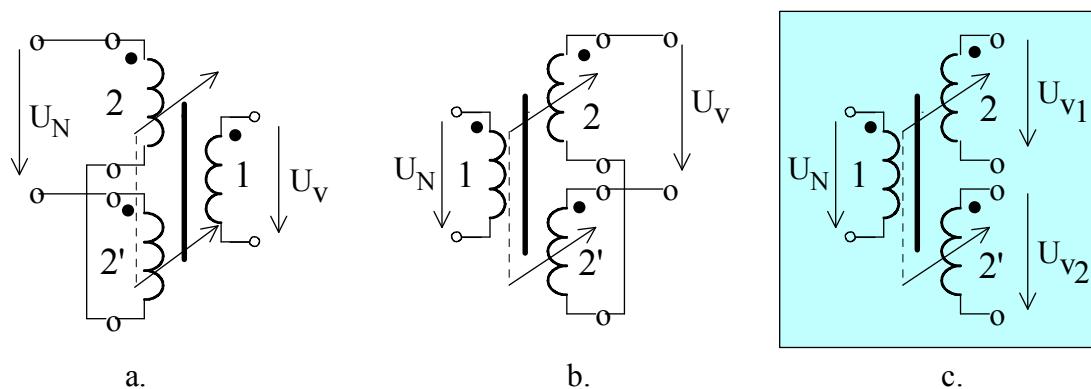

Obr.2.

Prípad 2a. - vstupné cievky vytvárajú proti sebe pôsobiace mag. toky, U_v mení amplitúdu, v strede je nulové. Fáza sa pri prechode 0 mení skokom o 180° .

Prípad 2b. - napájaná je jedna cievka, výstupné napäcia pôsobia proti sebe. U_v má rovnaký charakter ako prípad a., na výhodnotenie treba fázový diskriminátor.


Prípad 2c. - napájaná je jedna cievka, z výstupných cievok dostávame dve samostatné, striedavé, recipročne sa meniaci napäcia, ktoré sa dajú jednoduchšie výhodnotiť.

Možné výhodnenia sú na obr. 3.

Prípad 3a - napäcia sa najskôr usmernia, vyfiltrujú a potom pôsobia proti sebe.

Prípad 3b - napäcia sa usmernia, pôsobia proti sebe a až tento výstup sa vyfiltruje.

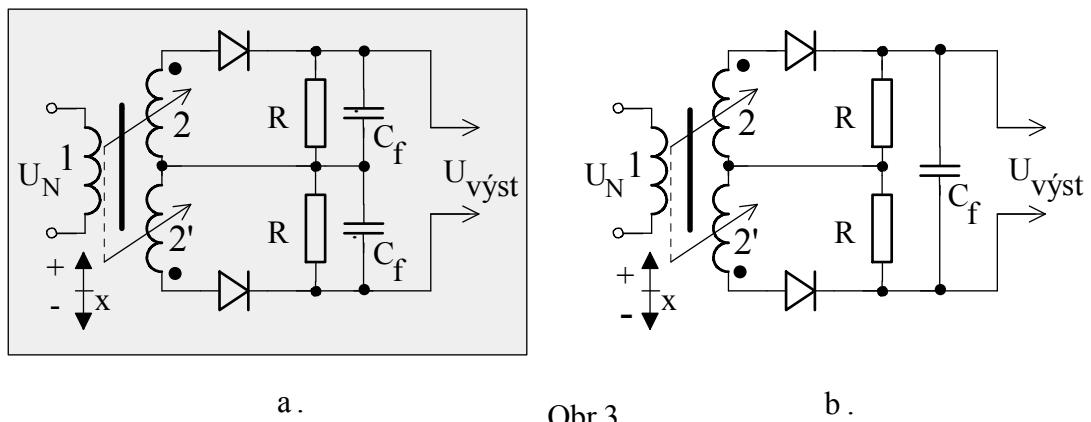Výstup sa mení v amplitúde i v polarite. Časová konštantá filtra má vplyv na zvlnenie výstupného signálu a dynamickú odozvu snímača.



a .

Obr.3.

b .

Úlohy:

1. Pre zapojenie 2b. zistite f , pri ktorej je U_v vo fáze s napájacím napäťom. (nutné použiť fázového diskriminátora). **Pozor na čísla vývodov cievok**
2. Určte vhodnú veľkosť odporu R a C_f (experiment). Aký problém je pri zapojení 3b?
3. Zmerajte prevodovú charakteristiku so zvoleným zapojením. (graf)
4. Zistite vlastnú mechanickú (rezonančnú) frekvenciu f_0 .
5. Pre túto f_0 zistite pokles amplitúdy pre rôzne hodnoty $\tau_{\text{filtra}} = R \cdot C_f$. (graf)

Pripomienky k meraniu:

- **v úlohe 1.** zobrazíť 2 kanály v protifáze
- **v úlohe 2.** vhodný R - umožňuje určitý prúd diódou, ale nezníži príliš amplitúdu
vhodný C_f - vyfiltruje napájaciu f , ale nezníži dynamiku (**Kompromisy!**)
- **úloha 3** "x" zmerajte mikrometrom (zvážiť vynulovanie snímača)
- **úloha 4** ručne rozkmitajte uvoľnenú pohyblivú časť. Osciloskopom zmerajte f_0
- **úloha 5.** pre rovnaké rozkmitania sledujte amplitúdu výstupu pre rôzne C_f (i úplne bez C_f - kedy je $\tau_{\text{filtra}} = 0$)

$$A_{dB} = 20 \log \frac{\text{Ampl}(\tau_{\text{aktual}})}{\text{Ampl}(\tau = 0)}$$

